

II.5. MINIMIZAREA FUNCTIILOR BOOLEENE PRIN METODA DIAGRAMELOR KARNAUGH

Structura unei diagrame Karnaugh

pentru n variabile

- Pe structura unui **tabel bidimensional**
- Zona variabilelor
 - 2 clase : etichete de linii / coloane (n par \rightarrow clase egale)
 - se scriu **numele** variabilelor
- Zona etichetelor
 - o etichetă este un **șir de n biți**, dacă funcția are n variabile
 - Pentru n par, $n/2$ biți într-o etichetă de linii, $n/2$ pentru o etichetă de coloană
 - fiecare bit dintr-o etichetă corespunde unei variabile
- Zona celor 2^n locații din diagramă
 - în care se vor trece doar valorile de 1
 - unei locații îi corespunde o unică etichetă

Metoda Karnaugh

Ordinea codului
Grey

A \ B	0	1
0		
1		

Diagrama Karnaugh
pentru două variabile

A \ BC	00	01	11	10
0				
1				

Diagrama Karnaugh
pentru 3 variabile

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Diagrama Karnaugh
pentru 4 variabile

Etichete: codul Grey

- etichetele nu se scriu în ordinea naturală, ci în *ordinea Grey*

- pe 2 poziții binare: 00, 01, 11, 10

- pe 3 poziții binare:

000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100

- pe 4 poziții binare:

0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100,
1100, 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000

- oricare două etichete consecutive – inclusiv prima și ultima! - diferă printr-un singur bit

Adiacențe în diagrame Karnaugh

- Două poziții sunt adiacente dacă etichetele corespunzătoare diferă pe un singur bit
- Generalizează "vecinătatea" intuitivă
- 4 variabile: cele patru colțuri sunt adiacente!
- Pentru o funcție de n variabile, o locație are n locații adiacente
 - < 5 variabile – vizual
 - 5 sau mai multe: și alte adiacențe decât cele vizibile


Pașii minimizării Karnaugh

1. Se trec în locațiile corespunzătoare (conform etichetelor) valorile de 1 ale funcției
2. Se caută blocuri conținând numai valori 1, astfel încât:
 - fiecare valoare 1 să fie inclusă în cel puțin un bloc
 - blocurile să fie cât mai mari și mai puține
 - un bloc să conțină un număr de locații egal cu o putere a lui 2
 - eventual puterea 0
 - dacă blocul conține 2^k locații, atunci pentru fiecare locație blocul să conțină exact **k** locații adiacente cu ea


Pașii minimizării Karnaugh

3. Se scrie expresia minimizată a funcției astfel:
- ♦ fiecărui bloc cu 2^k locații 1 îi corespunde un termen conținând **n-k** variabile legate prin conjuncție
 - ♦ în termen apar acele variabile ale căror etichete sunt constante pentru toate locațiile din bloc
 - ♦ o variabilă apare negată dacă eticheta sa constantă este 0 și nenegată altfel
 - ♦ termenii astfel obținuți (după considerarea tuturor blocurilor) sunt legați prin disjuncție

Example: "majoritatea din 3"; imparitate

 


Funcția *majoritate din 3*

 



Funcția *imparitate*

Adiacența liniilor/**coloanelor** extreme

$f(A,B,C)=\Sigma(0,2,3,4,5,6)$

 

Expresia depinde de grupare

  

Evitarea redundanțelor

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

Simplificare Karnaugh
neminimală

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0


Simplificare Karnaugh
minimală

Combinații imposibile de valori

- variabilele nu vor avea niciodată acele combinații de valori
- se poate deci considera **restricția** funcției booleene doar la subdomeniul de definiție al combinațiilor permise
 - doar aceasta va fi "vizibilă" în funcționarea circuitului
- se consideră cea mai convenabilă – din punctul de vedere al minimizării – extensie la combinațiile imposibile
 - se consideră valoarea 0 sau 1, după cum convine

Exemplu – afișarea cifrelor zecimale

 - Afișaj cu 7 segmente
- Selectarea segmentelor pentru fiecare cifră
- 0 – stins
- 1 – aprins



Funcția booleană atașată segmentului **d**

Nr	A	B	C	D	d
0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	0

Nr	A	B	C	D	d
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1
10	1	0	1	0	*
11	1	0	1	1	*
12	1	1	0	0	*
13	1	1	0	1	*
14	1	1	1	0	*
15	1	1	1	1	*

Combinațiile imposibile pot simplifica expresia


AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

Simplificare “funcționare de siguranță”

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	0	1	0	1
11	*	*	*	*
10	1	1	*	*

Simplificare exploitând combinațiile imposibile

Temă: comparator pe 2 biți

 


și tabelul de adevăr

E nevoie de câte o reducere Karnaugh pentru fiecare dintre cele 3 funcții


A	B	C	D	LT	EQ	GT
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0

Temă: multiplicator pe 2 biți

 

A2	A1	B2	B1	P8	P4	P2	P1
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	0	0	1

Temă: "incrementare cu 1 BCD"

 

I8	I4	I2	I1	O8	O4	O2	O1
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*
1	1	0	0	*	*	*	*
1	1	0	1	*	*	*	*
1	1	1	0	*	*	*	*
1	1	1	1	*	*	*	*

II.6. CIRCUITE COMBINATIONALE

Circuite combinaționale

 


Diagrama bloc a unui circuit combinațional

- Valorile de la ieșire depind doar de valorile de la intrare din momentul respectiv


II.6.1. MULTIPLEXORUL

Multiplexorul

- 2^n intrări
- n intrări de selecție (variabile de **control**)
 - biți de control (de adresă)
- o singură ieșire
- fiecare intrare corespunde unui termen FND cu variabile de control
- controlul selectează o valoare de la intrare (bit) care devine valoare de ieșire


MUX 4 → 1

diagrama bloc și tabelul de adevăr

 



S_1	S_0	O
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

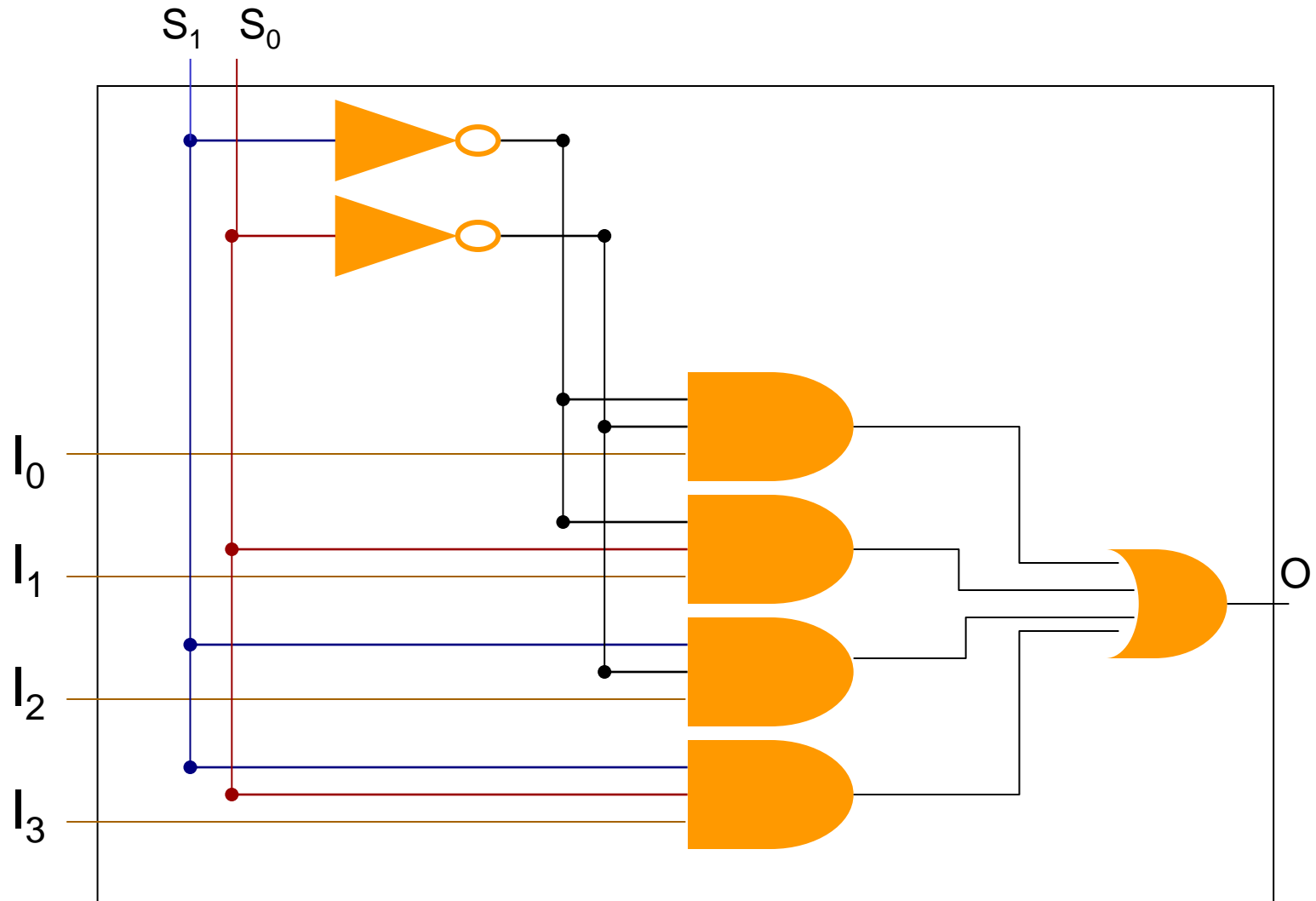Multiplexorul $4 \rightarrow 1$: diagrama logică



- Prima poartă AND poate avea la ieșire valorile 0 sau I_0 , a doua 0 sau I_1 etc.
- Poarta OR poate avea la ieșire valorile I_0 , I_1 , I_2 , I_3
 - De unde ideea de a folosi variabile de intrare ca valori de ieșire nu conectându-le direct la ieșirea circuitului, ci lăsându-le ca intrări și selectându-le prin multiplexor

  Funcții booleene pot fi implementate prin multiplexoare



"Majoritatea din 3": implementare eficientă prin multiplexor


Eficient: *folding*

A	B	C	MAJ
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Tabel de adevăr
originar

A	B	MAJ
0	0	0
0	1	C
1	0	C
1	1	1

Tabel de adevăr
pentru multiplexor

 

"Imparitate": implementare eficientă prin multiplexor


folding

A	B	C	IMP
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Tabel de adevăr original

A	B	IMP
0	0	C
0	1	\bar{C}
1	0	\bar{C}
1	1	C

Tabel de adevăr pentru multiplexor

 



II.6.2. DECODORUL, COMPARATORUL

Decodorul

- Decodorul are k intrări și 2^k ieșiri
 - identificarea unei locații de memorie după adresă
- Circuitul activează în fiecare moment **una** din 2^k ieșiri
 - intrările au rolul controalelor de la multiplexor (selectează adrese)
 - fiecare ieșire corespunde unui termen FND scris cu variabilele de intrare


Decodorul: k=2

I_1	I_0	O_3	O_2	O_1	O_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

  


Implementarea adunării prin decodoare

A	B	C _{in}	Sum	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Circuit de comparare (Comparatorul)

- Implementează operatorii de comparare ($=$, $>$, $<$, \geq , \leq)
- Exemplu: egalitate pe 4 biți
 - Temă: comparator complet ($<$, $=$, $>$)

 


II.6.3. SUMATOARE

Semi-sumatorul și sumatorul complet

- Semi-sumatorul (*half-adder*)
 - Adună cei doi biți de intrare
 - Furnizează la ieșire un bit *sumă* și un bit *transport*
 - Neajuns: nu poate fi extins pentru adunarea de numere mai lungi
- Sumatorul complet (*full adder*)
 - Adună cei trei biți de intrare
 - Furnizează la ieșire tot un bit *sumă* și un bit *transport*
 - Poate fi folosit pentru a construi sumatoare pe N biți
 - conectând C_{out} de la un sumator la C_{in} al următorului.
 - Acesta va fi *sumatorul serial (ripple-carry adder)*


Semi-sumator și sumator: diagrame logice

A	B	Sum	C _{out}
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


Tabelul de adevăr și diagrama logică ale semi-sumatorului

A	B	C _{in}	Sum	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 

Tabelul de adevăr și diagrama logică ale sumatorului complet

Sumatorul serial pe 16 biți (+)

 

Sumatoare seriale


- Cu propagarea transportului
 - de la un rang la următoarele
- Și primul sumator este complet
 - $C_0 = 0$ pentru adunare
 - $C_0 = 1$ pentru scădere
- Avantaj: circuite relativ simple, repetate identic la fiecare rang
- Dezavantaj: sumatoarele seriale pot fi lente
 - întârzierea - proporțională cu numărul de biți
- Cazul cel mai relevant:
1111111 + 00000001

Accelerarea adunării

- Sumatoare cu anticiparea transportului
 - *Carry lookahead adders*
 - Elimină întârzierea datorată propagării transportului
 - Transportul-intrare (carry-in) se generează independent pentru fiecare rang
 - $C_0 = A_0 B_0$
 - $C_1 = A_0 B_0 A_1 + A_0 B_0 B_1 + A_1 B_1$
 - ...
 - $C_i = G_i + P_i \cdot C_{i-1} = A_i \cdot B_i + (A_i + B_i) \cdot C_{i-1} = \dots$
 - ...
 - Necesită circuite complexe
 - De obicei, se utilizează o combinație de tehnici de anticipare și propagare
- Sumatoare cu selecția transportului
 - Exemplu: pentru 32 de biți, fiecare octet e "adunat" de două sumatoare ($C_0 = 0$ și respectiv $C_0 = 1$), apoi se selectează S_i corect

II.6.4. O UNITATE ARITMETICĂ ȘI LOGICĂ ELEMENTARĂ

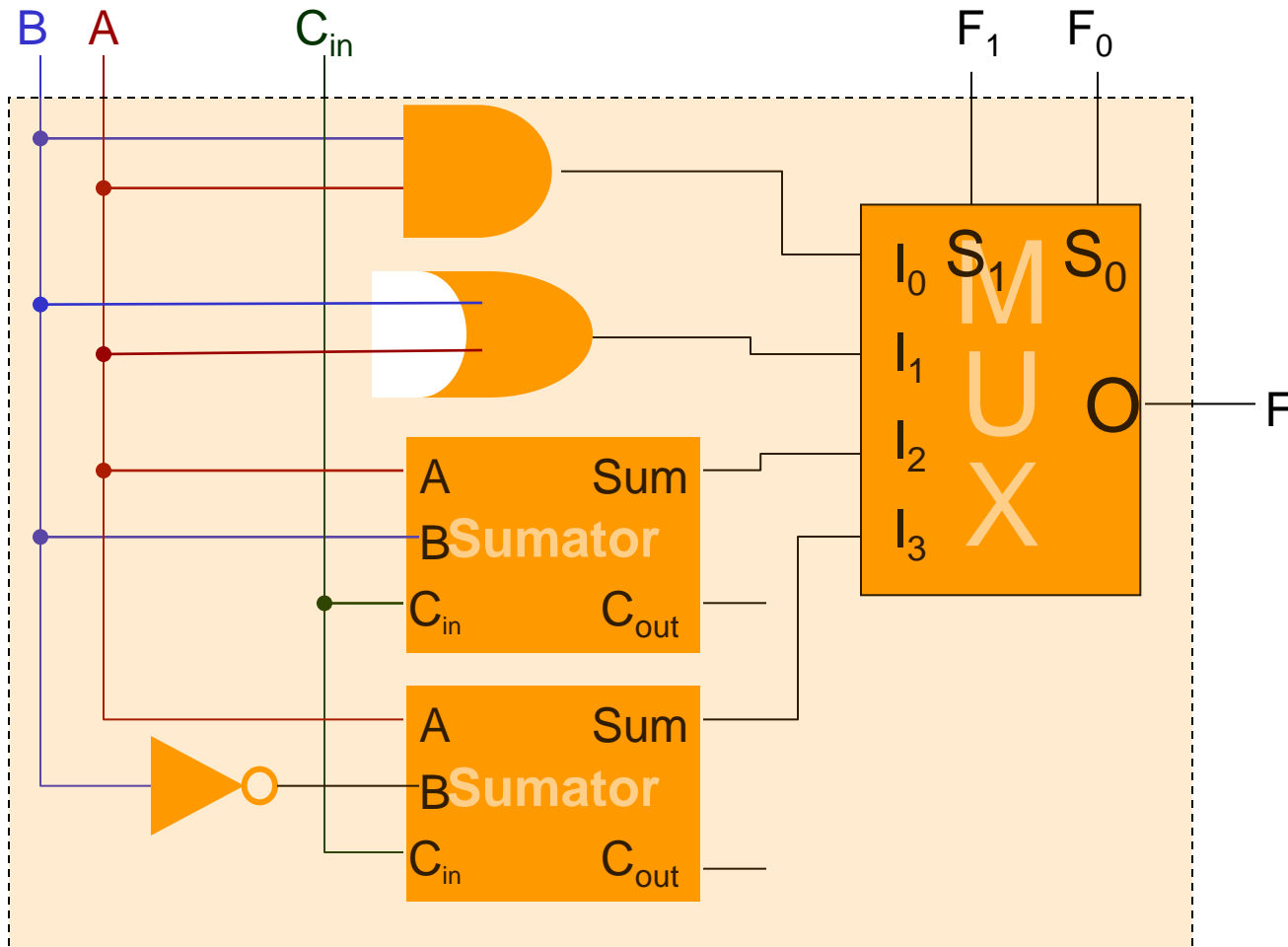Unitate Aritmetică și Logică (1 bit): AND, OR, +, - Proiectare inițială




F ₁	F ₀	F
0	0	A and B
0	1	A or B
1	0	A+B
1	1	A-B

Semnale de
control: F₀ F₁

Unitate Aritmetică și Logică (1 bit):

AND, OR, +, -

Proiectare îmbunătățită

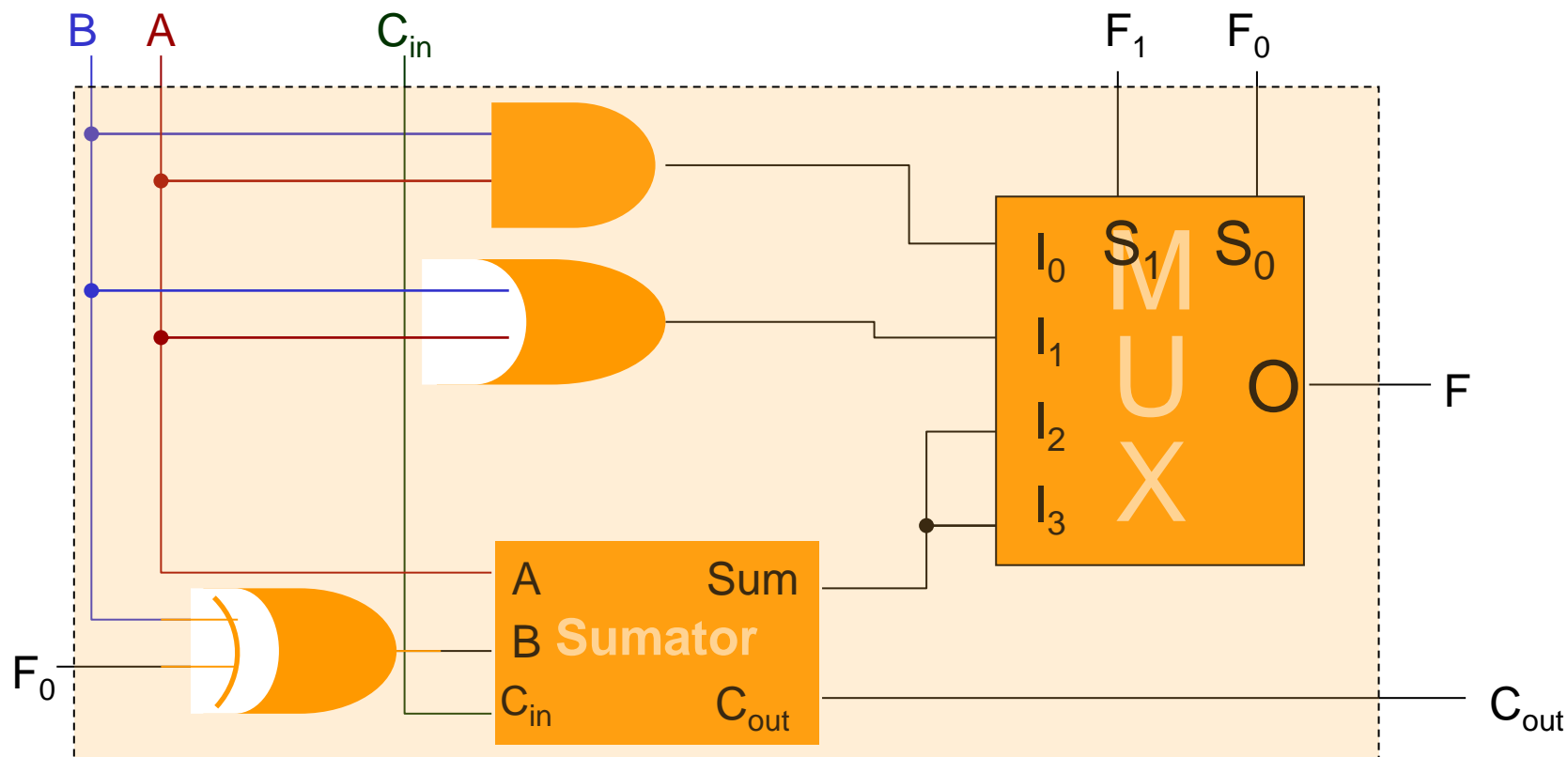

Unitate Aritmetică și Logică (16 biți): AND, OR, +, -

