

# Capitolul al III-lea

## Circuite secvențiale


- "Circuite cu memorie"
- Exemplu: ascensorul
  - Input: număr (natural) indicând etajul-destinație
  - Output: număr (întreg) indicând câte etaje trebuie urcate/coborâte
    - Nu sunt suficiente toate valorile de intrare pentru a avea descrierea completă a funcționării circuitului
  - Memorie: suma algebrică a tuturor inputurilor

- Outputul depinde de intrare și de memorie – starea internă
- Ascensor:
  - Starea se schimbă la momente precise, stabilite
    - fie la momentul unui semnal regulat (ceas)
    - fie la momentul în care se întâmplă un eveniment
      - liftul ajunge în dreptul ușii unui nou etaj
- Primul mod se numește **sincron**, al doilea – mod **asincron**
- Ascensorul se află la începutul funcționării într-o stare numită **stare inițială**
  - etajul de plecare în prima cursă

# Circuit secvențial


$n$  variabile de intrare

$m$  valori (“funcții”) de ieșire

 
 
# Circuit secvențial – diagrama bloc

Control doar asupra input-urilor independente



$n$  variabile de intrare


$m$  valori ("funcții") de ieșire

# Ceas

- Transmiterea semnalului prin porți și prin liniile de comunicare se face cu întârzieri:
  - Timp de tranziție între cele două niveluri
  - Întârziere de propagare input-output
- O soluție pentru funcționare corectă este utilizarea unui semnal ceas (Clock), care să **sincronizeze** funcționarea, oferind și suficient timp pentru stabilizarea tuturor semnalelor.

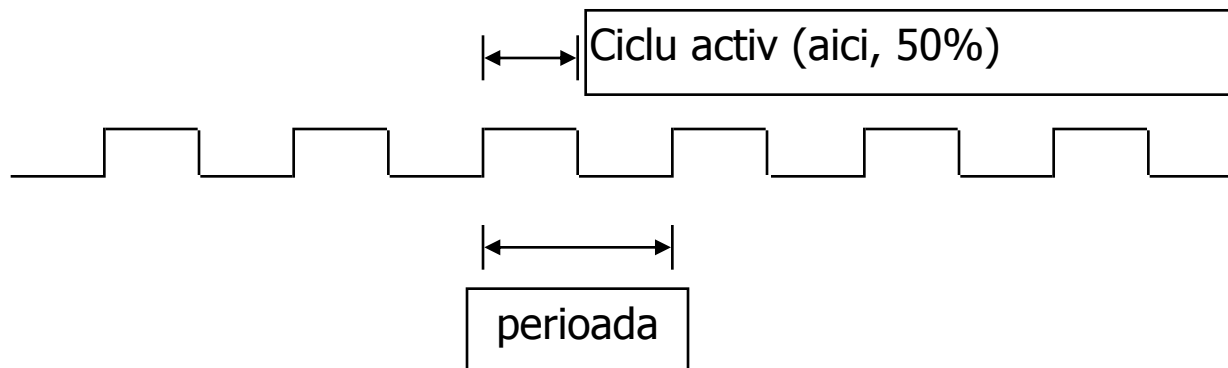
# CEAS

- Circuit pentru controlul prin tacte de timp
  - Durata tactului suficientă pentru stabilizarea inputului
  - Permițând apoi efectul asupra stării memorate
- Semnalul de ceas este periodic
  - Perioada – timpul scurs între două "bătăi" ale ceasului
  - Ciclul activ ("de lucru") – în exemplu, timpul cât semnalul ceas are nivelul "High", exprimat ca procentaj din perioadă
    - » Sunt posibile implementări "activ pe nivel" (maxim, ca în exemplu, sau minim), sau "activ pe front" (crescător sau descrescător)


 
# Diagramă logică

- Cea mai simplă diagramă logică ce produce semnal tip "ceas"
  - Conexiune inversă (feed- back)
  - Starea inițială







# Tipuri de circuite secvențiale

- După modul de "sesizare" a ceasului
  - Latch-uri - elemente de memorie RS
    - Cu ceas, activ pe nivel; pot fi și asincrone
  - Flip-flop-uri / bistabili (activ pe front)
    - RS, D, JK, T
- Regiștri, contori
- Modelare abstractă: mașini cu număr finit de stări (automate)

 
# Comparație între funcționarea latch-urilor și a flip-flop-urilor



 Activare  
pe front crescător  
(flip-flop)



Activare  
pe nivel  
(latch cu ceas)

 

Comportare identică, cu excepția cazului în care  
inputul se schimbă când semnalul ceas este la nivel "High"


- Studiul latch-urilor și al flip-flop-urilor răspunde la întrebarea "Cum trebuie să arate un circuit care implementează **bitul**?"
- Specificațiile circuitului "bit":
  - Să se poată scrie în el un 0 sau un 1
  - Să se memoreze acea valoare până la scrierea alteia
  - Să se poată citi ultima valoare scrisă
- Circuitul "bit" nu poate fi circuit combinațional (condiția a doua)
- Cum poate arăta circuitul secvențial "bit"?

# Elemente de memorie - Latch-uri

- Latch RS: 2 intrări (RS), două ieșiri (QP), două conexiuni inverse (qp).

- Se cere să furnizeze simultan și negația ieșirii, prin P.

 
$$Q = \overline{R + p} = \overline{R} \cdot \overline{p}, \quad P = \overline{S + q} = \overline{S} \cdot \overline{q} = (\overline{Q}?)$$



- Cum aflăm funcționarea circuitului, date valorile lui R și S?
 
# Reprezentarea funcționării elementului de memorie RS


- Se construiește o diagramă Karnaugh în care se scriu ca valori ale funcției perechi de valori QP.
- Prin definiție,  $p=P$  și  $q=Q$ .
  - În stânga egalului, valorile "noi".



qp \ RS	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				
 
# Completarea diagramei Karnaugh: Q


- Știm că  $Q = \overline{R} \cdot \overline{p} \dots$
- Blocul (de 4) pentru expresia lui Q



qp \ RS	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0
 
# Completarea diagramei Karnaugh: $\overline{Q}$

- Știm că  $Q = \overline{R} \cdot \overline{p}$  și că  $P = \overline{S} \cdot \overline{q}$
- Blocul - cu 4 de 1 - pentru  $P$



$qp \backslash RS$	00	01	11	10
00	11	10	00	01
01	01	00	00	01
11	00	00	00	00
10	10	10	00	00

# Stări stabile

- Perechile de valori din diagrama Karnaugh reprezintă ieșirile **QP**.
  - Care dau apoi *stările* qp.
- Interesează *situațiile stabile*:  $qp = QP$

qp \ RS	00	01	11	10
00	11	10	00	01
01	01	00	00	01
11	00	00	00	00
10	10	10	00	00

← QP



# Identificarea stărilor stabile

- Neexistând ceas (circuit asincron), latch-ul RS oferă outputul când se stabilizează
  - Se caută în diagrama Karnaugh acele locații pentru care  $QP = qp$

qp  
↓

	00	01	11	10	RS
00	11	10	00	01	QP
01	01	00	00	01	QP = qp !!!
11	00	00	00	00	
10	10	10	00	00	

# Funcționarea pentru $R = 0$ și $S = 1$

- Poziționare Q la **1** (setare):  $Q = 1, \bar{Q} = 0$

qp

00

01

11

10

00

01

11

10

	00	<u>01</u>	11	10	← RS
00	11	10	00	01	
01	01	00	00	01	
11	00	00	00	00	
10	10	10	00	00	

# Funcționarea pentru $R = 1$ și $S = 0$

- Poziționare Q la **0** (resetare):  $Q = 0, \bar{Q} = 1$

qp

00 01 11 10 ← RS

00	11	10	00	01
01	01	00	00	01
11	00	00	00	00
10	10	10	00	00

# Funcționarea pentru $R = 0$ și $S = 0$

- $Q$  și  $\bar{Q}$  rămân la valorile duale anterioare
  - Provenite din  $RS=10$  sau  $RS=01$
  - Pentru  $qp=11$  – la o valoare nedefinită

qp

00 01 11 10 ← RS

00	11	10	00	01
01	01	00	00	01
11	00	00	00	00
10	10	10	00	00

# Funcționarea pentru $R = 1$ și $S = 1$

- Contradicție

- Ar trebui să avem simultan  $Q = \bar{Q} = 0$

A Karnaugh map for an RS flip-flop. The vertical axis is labeled 'qp' in yellow, with values 00, 01, 11, and 10. The horizontal axis is labeled 'RS' in green, with values 00, 01, 11, and 10. The '11' value is underlined in green. The map consists of a 4x4 grid of green cells. The cells contain the following values: (00,00)=11, (01,00)=10, (11,00)=00 (circled in red), (10,00)=01; (00,01)=01 (circled in red), (01,01)=00, (11,01)=00, (10,01)=01 (circled in red); (00,11)=00, (01,11)=00, (11,11)=00, (10,11)=00; (00,10)=10 (circled in red), (01,10)=10 (circled in red), (11,10)=00, (10,10)=00. Red arrows point from the (11,01) cell to the (11,00) cell, and from the (11,10) cell to the (11,00) cell, indicating a contradiction where Q=0 and Q-bar=0 simultaneously.

qp \ RS	00	01	<u>11</u>	10
00	11	10	00	01
01	01	00	00	01
11	00	00	00	00
10	10	10	00	00

# Funcționarea pentru $R = 1$ și $S = 1$

- Dacă  $RS = 11$  și apoi  $RS=00$ , rezultatul este nedefinit (săgețile roșii verticale)

qp  
↓

00 01 11 10 ← RS

00	11	10	00	01
01	01	?	00	01
11	00		00	00
10	10	10	00	00

# Funcționarea circuitului latch RS

- Tabela de adevăr cu starea internă q reprezentată implicit:

- De ce 5 linii ?


S	R	Q	P	
1	0	1	0	Setare (la "1")
0	1	0	1	Resetare (la "0")
0	0	1	0	Stare neschimbată (după SR = 10)
0	0	0	1	Stare neschimbată (după SR = 01)
1	1	*	*	Combinație imposibilă

# Funcționarea latch-ului RS

- Altă reprezentare (fără a considera și  $\bar{Q}$ )
- $Q = \bar{S}\bar{R} + \bar{R}q = \bar{R}(S+q)$ 
  - Din diagrama Karnaugh, conform specificațiilor lui Q

q/SR	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	1	0	0	1

- Diagrama logică:

 




# Altă reducere

- Putem însă considera  $Q = S + \bar{R}q$ 
  - dacă utilizăm combinația imposibilă
  - rezultatul coincide cu specificațiile inițiale pt.  $SR=0$

q/SR   00   01   11   10

0	0	0	*	1
1	1	0	*	1

 


# Circuite secvențiale sincrone

- Se adaugă unui latch RS un semnal de sincronizare (impuls ceas - Clock).
- Și flip-flop-urile sunt sincrone - RS, D, T, JK.
 
# Bistabil RS (cu ceas)


- Porți NAND
- Ceas  $\rightarrow$  momente de timp (...t, t+1...)



$q=Q_t$	S	R	$Q_{t+1}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	*
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	*
 
# Bistabil D

- Diagrama logică și tabelul de adevăr.
- Derivat din RS. Modelează situațiile  $R \neq S$ .




$q=Q_t$	D	$Q_{t+1}$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

- Elimină combinațiile interzise.
 
# Bistabil JK


- Diagrama logică și tabelul de adevăr
  - Elimină combinația imposibilă de la RS – feedback-uri suplimentare ( $J \leftarrow S$ ,  $K \leftarrow R$ )



$q=Q_t$	J	K	$Q_{t+1}$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0
 
# Bistabil T

- Derivat din JK, analog derivării lui D din RS
- Modelează situațiile  $J=K$  de la JK



$q=Q_t$	T	$Q_{t+1}$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Tabele de adevăr temporale

- Indică evoluția lui  $Q_{(t+1)}$  în funcție de intrări (independente sau nu).
- Singura combinație imposibilă – la RS.

S	R	$Q_{(t+1)}$
0	0	$Q_{(t)}$ (neschimbată)
0	1	0 (memorare 0)
1	0	1 (memorare 1)
1	1	* (imposibil)





J	K	$Q_{(t+1)}$
0	0	$Q_{(t)}$ (neschimbată)
0	1	0 (memorare 0)
1	0	1 (memorare 1)
1	1	$\overline{Q_{(t)}}$ (negare)

D	$Q_{(t+1)}$
0	0 (memorare 0)
1	1 (memorare 1)

T	$Q_{(t+1)}$
0	$Q_{(t)}$ (neschimbată)
1	$\overline{Q_{(t)}}$ (negare)

# Diagrame bloc pentru bistabili


- Se utilizează simbolii:

    


 
# Probleme de funcționare


- Pentru a obține un flip-flop D
  - » din latch-uri D cu ceas
  - » ignorare; întârziere (front ascendent)



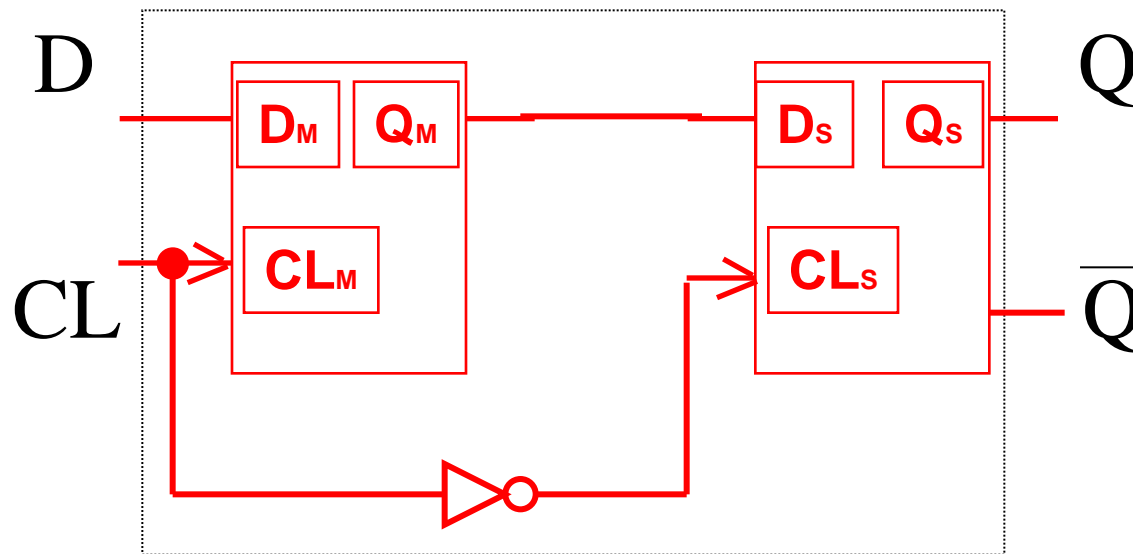
# Flip-flop master-slave D

Reduce probabilitatea activării la variații bruște de input.

Face posibilă proiectarea unor circuite secvențiale complexe (ex.: regiștrii cu deplasare).



# Flip-flop JK master-slave

 

(a)

J	K	Next State
		of Q
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	$\bar{Q}$

# Utilizarea controlului prin ceas

- Depinde de elementele de construcție folosite
- Larg folosite flip-flop-urile active pe front
  - crescător sau descrescător
  - de exemplu, la componentele logice programabile (programmable logic devices)
- Numeroase circuite integrate uzuale folosesc latch-uri
  - active pe nivel
  - asincronism (I/O, delay)

# Latch-uri și flip-flop-uri

- Circuite D
  - Latch: 4 tranzistoare
  - Flip-flop: utilizat în elemente programabile
  - Alegerea uzuală pentru regiștri
- Intrări de tip "preset" și "clear" sunt utile
  - pornirea / re-setarea sistemului


- Circuite sincrone
  - Intrările, starea și ieșirile se schimbă și sunt luate în considerare la un semnal de referință - **ceas**
  - Exemple: master/slave, circuite active pe front
- Circuite asincrone
  - Intrările, starea și ieșirile se schimbă și sunt luate în considerare independent de vreun semnal de referință
  - Exemplu: latch R-S
- Intrări asincrone în circuite sincrone
  - Intrările se pot schimba la orice moment

# Regiștri

- Bitul este "atomul" de informație la nivel fizic; la nivel logic, "atomul" este constituit de un grup de biți
  - 8 (ex.: codul ASCII) sau un multiplu de 8 (virgulă fixă)
- Registru: grup de flip-flop-uri cu semnale de control corelate și funcționând ca un tot
  - Semnalele de ceas, RS (sau echivalente) sunt comune flip-flop-urilor din registru clock
- Exemple
  - Regiștri cu deplasare
  - Contoare
 
# Registrul cu deplasare

- Memorează ultimele k valori input, în ordine
  - » Specificații: 1101 → 0000;1000;0100;1010;1101
  - » M-S
  - » K=4:






# Registrul universal cu deplasare

- Intrările pot fi seriale sau paralele (simultane)
- Ieșiri seriale sau paralele
- Poate efectua deplasarea spre stânga sau spre dreapta
- Valori noi sunt introduse de la stânga la dreapta
- Intrări/ieșiri suplimentare pentru *deplasare*
  - biți "pierduți" / "recuperați"

*clear* pune pe 0 conținutul registrului și ieșirile


*s1* și *s0* controlează funcția de deplasare

s0	s1	funcție
0	0	păstrează starea
0	1	deplasare dreapta
1	0	deplasare stânga
1	1	încărcare noua intrare

 

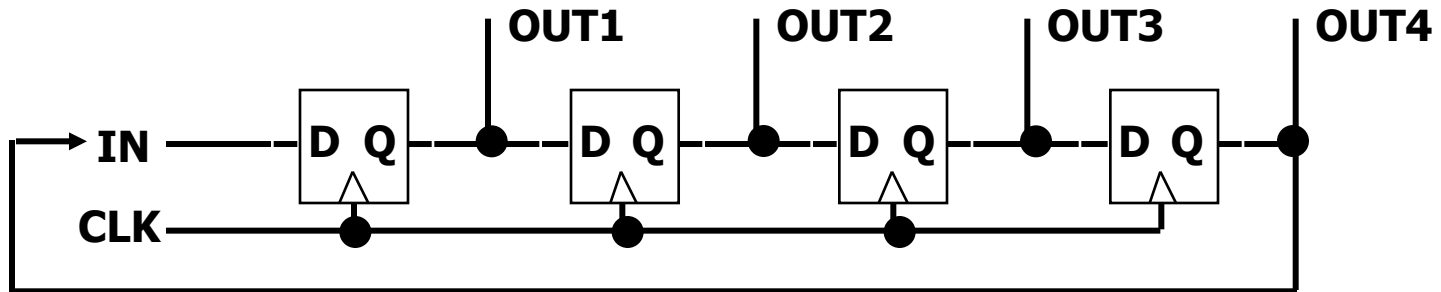
# Contoare (circuite de numărare)

- Generează o anumită secvență de combinații la ieșire, reluată de la început după ce se termină.
  - În figură, 1000, 0100, 0010, 0001...
  - Starea inițială trebuie să fie una dintre combinații



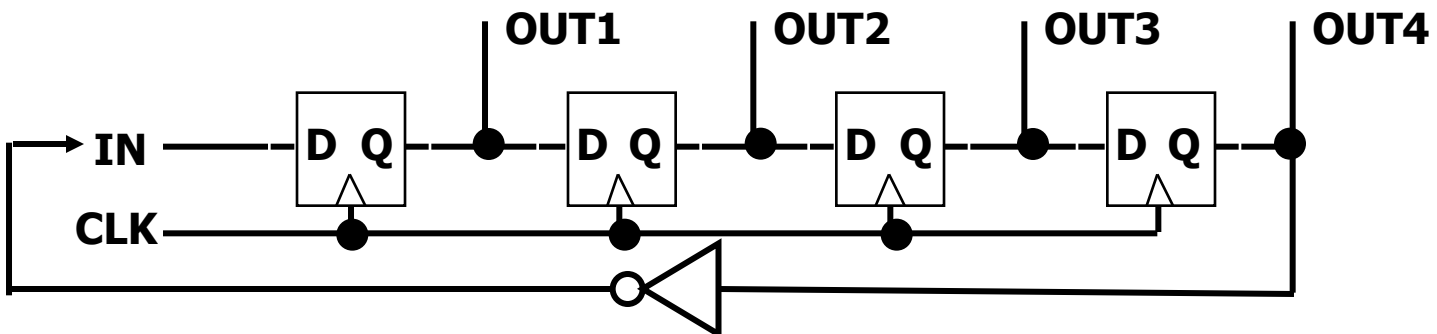- Contorul Mobius (Johnson)
  - 1000, 1100, 1110, 1111, 0111, 0011, 0001, 0000...



# Contor binar

- ieșirea constă din scrierea în baza 2 a numerelor de la 0 la 15, în ordine, reluate apoi de la 0: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111, 0000, 0001, .....
  - » 1: 0101010101010101...;
  - » 2: 001100110011...;
  - » 3: 0000111100001111...;
  - » 4: 00000000111111110000000011111111...
- Alte diagrame posibile?

